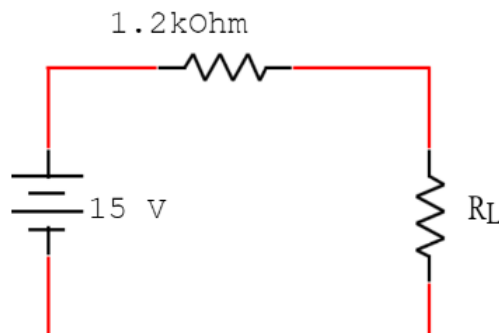


Resolución de circuito

Eduardo Delgado, David Hinojosa, Julio Rosero
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

1 Voltaje, Corriente y Potencia



Se procede a calcular el voltaje, la corriente y la potencia de R_L , con cada uno de los siguientes valores de R_L .

Resistor de $220\ \Omega$
Resistor de $470\ \Omega$
Resistor de $680\ \Omega$
Resistor de $820\ \Omega$
Resistor de $1\ \text{k}\Omega$
Resistor de $1.5\ \text{k}\Omega$
Resistor de $1.8\ \text{k}\Omega$
Resistor de $2.2\ \text{k}\Omega$
Resistor de $3.9\ \text{k}\Omega$
Resistor de $4.7\ \text{k}\Omega$

Para hallar el voltaje se utiliza divisor de voltaje en la resistencia R_L

$$V_{RL} = \frac{RL}{1200 + RL} \cdot 15$$

Para hallar la corriente se utiliza la Ley de Ohm con el voltaje hallado V_{RL} .

$$I = \frac{15}{RL + 1200}$$

Para hallar la potencia de R_L se utiliza la ecuación

$$P_{RL} = \left(\frac{15}{RL + 1200} \right)^2 \cdot RL$$

1. Resistencia $220\ \Omega$

- Voltaje

$$V_{220} = \frac{220}{1200 + 220} \cdot 15$$
$$V_{220} = 2.3239\ [V]$$

- Corriente

$$I_{220} = \frac{15}{1200 + 220}$$

$$I_{220} = 10.56 [mA]$$

- Potencia

$$P_{220} = \left(\frac{15}{220 + 1200} \right)^2 \cdot 220$$

$$P_{220} = 24,5487 [mW]$$

2. Resistencia 470 Ω

- Voltaje

$$V_{470} = \frac{470}{1200 + 470} \cdot 15$$

$$V_{470} = 4.2216 [V]$$

- Corriente

$$I_{470} = \frac{15}{1200 + 470}$$

$$I_{470} = 8.9820 [mA]$$

- Potencia

$$P_{470} = \left(\frac{15}{470 + 1200} \right)^2 \cdot 470$$

$$P_{470} = 37.9182 [W]$$

3. Resistencia 680 Ω

- Voltaje

$$V_{680} = \frac{680}{1200 + 680} \cdot 15$$

$$V_{680} = 5.4255 [V]$$

- Corriente

$$I_{680} = \frac{15}{1200 + 680}$$

$$I_{680} = 7.9787 [mA]$$

- Potencia

$$P_{680} = \left(\frac{15}{680 + 1200} \right)^2 \cdot 680$$

$$P_{680} = 43.2888 [W]$$

4. Resistencia 820 Ω

- Voltaje

$$V_{820} = \frac{820}{1200 + 820} \cdot 15$$

$$V_{820} = 6.08 [V]$$

- Corriente

$$I_{820} = \frac{15}{820 + 1200}$$

$$I_{820} = 7.42 \text{ [mA]}$$

- Potencia

$$P_{820} = \left(\frac{15}{820 + 1200} \right)^2 \cdot 820$$

$$P_{820} = 45.2161 \text{ [mW]}$$

5. Resistencia 1000 Ω

- Voltaje

$$V_{1000} = \frac{1000}{1200 + 1000} \cdot 15$$

$$V_{1000} = 6.8181 \text{ [V]}$$

- Corriente

$$I_{1000} = \frac{15}{1000 + 1200}$$

$$I_{1000} = 6.8181 \text{ [mA]}$$

- Potencia

$$P_{1000} = \left(\frac{15}{1000 + 1200} \right)^2 \cdot 1000$$

$$P_{1000} = 46.4876 \text{ [mW]}$$

6. Resistencia 1500 Ω

- Voltaje

$$V_{1500} = \frac{1500}{1200 + 1500} \cdot 15$$

$$V_{1500} = 8.3333 \text{ [V]}$$

- Corriente

$$I_{1500} = \frac{15}{1500 + 1200}$$

$$I_{1500} = 5.5555 \text{ [mA]}$$

- Potencia

$$P_{1500} = \left(\frac{15}{1500 + 1200} \right)^2 \cdot 1500$$

$$P_{1500} = 46.2962 \text{ [mW]}$$

7. Resistencia 1800 Ω

- Voltaje

$$V_{1800} = \frac{1800}{1200 + 1800} \cdot 15$$

$$V_{1800} = 9.0 \text{ [V]}$$

- Corriente

$$I_{1800} = \frac{15}{1200 + 1800}$$

$$I_{1800} = 5.0 [mA]$$

- Potencia

$$P_{1800} = \left(\frac{15}{1800 + 1200} \right)^2 \cdot 1800$$

$$P_{1800} = 45.0 [mW]$$

8. Resistencia 2200 Ω

- Voltaje

$$V_{2200} = \frac{2200}{1200 + 2200} \cdot 15$$

$$V_{2200} = 9.7058 [V]$$

- Corriente

$$I_{2200} = \frac{15}{1200 + 2200}$$

$$I_{2200} = 4.4118 [mA]$$

- Potencia

$$P_{2200} = \left(\frac{15}{2200 + 1200} \right)^2 \cdot 2200$$

$$P_{2200} = 42.8200 [mW]$$

9. Resistencia 3900 Ω

- Voltaje

$$V_{3900} = \frac{3900}{1200 + 3900} \cdot 15$$

$$V_{3900} = 11.4706 [V]$$

- Corriente

$$I_{3900} = \frac{15}{1200 + 3900}$$

$$I_{3900} = 2.9812 [mA]$$

- Potencia

$$P_{3900} = \left(\frac{15}{3900 + 1200} \right)^2 \cdot 3900$$

$$P_{3900} = 33.7370 [mW]$$

10. Resistencia 4700 Ω

- Voltaje

$$V_{4700} = \frac{4700}{1200 + 4700} \cdot 15$$

$$V_{4700} = 11.9491 [V]$$

- Corriente

$$I_{4700} = \frac{15}{1200 + 4700}$$

$$I_{4700} = 2.5424 [mA]$$

- Potencia

$$P_{4700} = \left(\frac{15}{4700 + 1200} \right)^2 \cdot 4700$$

$$P_{4700} = 30.3792 [mW]$$

2 CÁLCULO DE ERROR

Se hace el respectivo cálculo del error porcentual en cada una de las potencias que fueron calculadas. Para esto se utiliza la siguiente ecuación:

$$E\% = \frac{|P_{teorica} - P_{experimental}|}{P_{teorica}} \cdot 100$$

1. Resistencia 220 Ω

$$P_{experimental} = 24.7$$

$$E\% = \frac{|24.5487 - 24.7|}{24.5487} \cdot 100$$

$$E\% = 0.6163\%$$

2. Resistencia 470 Ω

$$P_{experimental} = 37.9$$

$$E\% = \frac{|37.9182 - 37.9|}{37.9182} \cdot 100$$

$$E\% = 0.0479\%$$

3. Resistencia 680 Ω

$$P_{experimental} = 43.33$$

$$E\% = \frac{|43.2888 - 43.33|}{43.2888} \cdot 100$$

$$E\% = 0.0951\%$$

4. Resistencia 820 Ω

$$P_{experimental} = 45.19$$

$$E\% = \frac{|45.2161 - 45.19|}{45.2161} \cdot 100$$

$$E\% = 0.0577\%$$

5. Resistencia 1000 Ω

$$P_{experimental} = 46.51$$

$$E\% = \frac{|46.4876 - 46.51|}{46.4876} \cdot 100$$

$$E\% = 0.0481\%$$

6. Resistencia 1500 Ω

$$P_{experimental} = 46.23$$

$$E\% = \frac{|46.2962 - 46.23|}{46.2962} \cdot 100$$
$$E\% = 0.1429\%$$

7. Resistencia 1800 Ω

$$P_{experimental} = 45.00$$

$$E\% = \frac{|45.0000 - 45.00|}{45.0000} \cdot 100$$
$$E\% = 0.0000\%$$

8. Resistencia 2200 Ω

$$P_{experimental} = 42.82$$

$$E\% = \frac{|42.8200 - 42.82|}{42.8200} \cdot 100$$
$$E\% = 0.0000\%$$

9. Resistencia 3900 Ω

$$P_{experimental} = 33.81$$

$$E\% = \frac{|33.7370 - 33.81|}{33.7370} \cdot 100$$
$$E\% = 0.2163\%$$

10. Resistencia 4700 Ω

$$P_{experimental} = 30.23$$

$$E\% = \frac{|30.3792 - 30.23|}{30.3792} \cdot 100$$
$$E\% = 0.4911\%$$

El error de la potencia máxima transferida es de 0.0481%, la cual pasa por la resistencia de 1000 Ω .